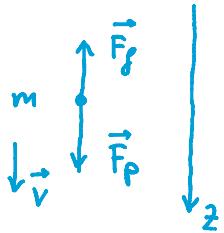


Chute verticale avec frottement et charge condensateur I

vendredi, 27 novembre 2020

09:22

Chute



Newton:

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{F}_p + \vec{F}_f = m \vec{a}$$

$$\vec{F}_f = \lambda \vec{v}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_p + \lambda \vec{v} = m \vec{v}$$


$$\begin{cases} \ddot{a} = \ddot{z} = \dot{v} \\ \dot{v} = \dot{z} \end{cases}$$

← dérivée par rapport au temps

Sur z: $F_p - \lambda v = m \dot{v}$


$$mg - \lambda v = m \dot{v} \quad | \div m$$

$$\dot{v} = g - \frac{\lambda}{m} v$$

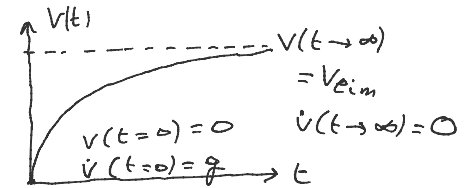

! $\dot{v} \equiv \dot{u}_c$ $v \equiv u_c$

Condensateur

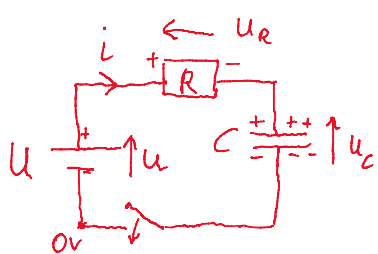

Kirchhoff:

$$U - U_R - U_c = 0$$

$$U_R = R \cdot i$$

$$U_c = \frac{Q}{C} \Rightarrow \frac{du_c}{dt} = \frac{1}{C} \left(\frac{dQ}{dt} \right) = i$$

$$\Rightarrow i = C \cdot \frac{du_c}{dt}$$

$$\Rightarrow U - RC \frac{du_c}{dt} - u_c = 0$$

$$RC \frac{du_c}{dt} = U - u_c$$

$$\frac{du_c}{dt} = \frac{U}{RC} - \frac{u_c}{RC}$$

$$\dot{u}_c = \frac{U}{RC} - \frac{1}{RC} u_c$$

