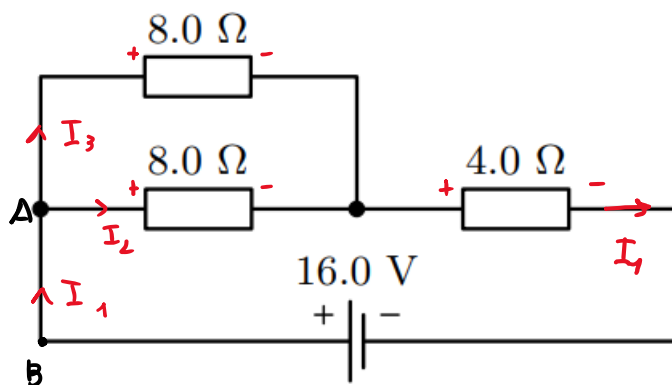


10.36



(a). Sans Kirchhoff, la résistance équivalente du circuit est :

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \Rightarrow R_p = 4,0 \Omega$$

$$\Rightarrow R_s = 4,0 \Omega + 4,0 \Omega = 8,0 \Omega$$

$$\text{Donc } I_{\text{batterie}} = I(R=4,0 \Omega) = \frac{U}{R_s} = \underline{\underline{2,0 \text{ A}}}$$

(b). Avec Kirchhoff : on cherche I_1 !

• Loi des nœuds : en A : $I_1 = I_2 + I_3$

• Maille du bas, de B $\rightarrow$: $-8I_2 - 4I_1 + 16 = 0$ (2)



• Maille du haut, de A $\rightarrow$: $-8I_3 + 8I_2 = 0$ (3) $\Rightarrow I_2 = I_3$ (3)

(3) et (1) : $I_1 = 2I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{1}{2} I_1 \Rightarrow \text{dans (2)} : -8 \cdot \frac{1}{2} I_1 - 4I_1 = -16$

$$-8I_1 = -16 \Rightarrow I_1 = \underline{\underline{2,0 \text{ A}}}$$


10.37

Départ :

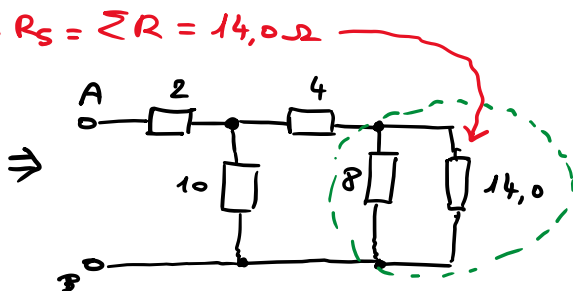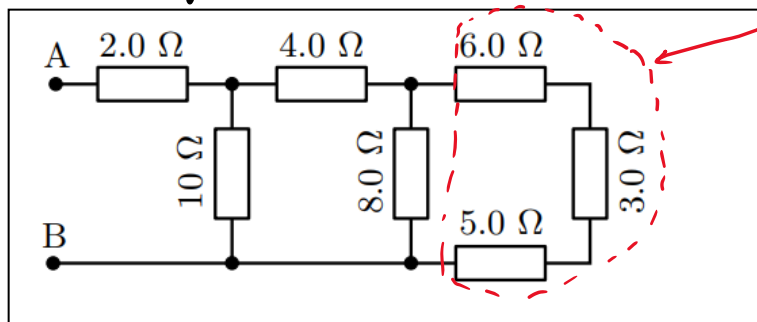


$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{8} + \frac{1}{14} = \frac{7+4}{56} = \frac{11}{56}$$
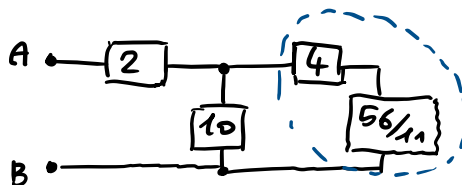
$$\Rightarrow R_p = \frac{56}{11} \Omega$$




$$R_s = 4 + \frac{56}{11} = \frac{100}{11} \Omega$$

$\Rightarrow$

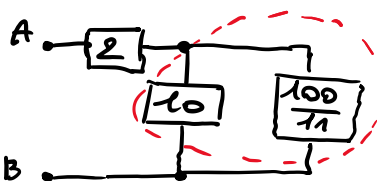

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{10} + \frac{11}{100} = \frac{21}{100}$$
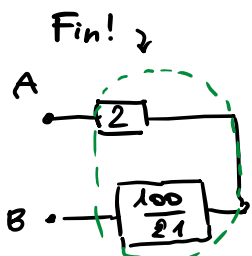
$$\Rightarrow R_p = \frac{100}{21} \Omega$$



$$R_s = 2 + \frac{100}{21} = \frac{142}{21} \Omega \approx \underline{\underline{6,8 \Omega}}$$