


10.38 Circuit (A): $R_S = \sum R = 358 \Omega$ (1)

Circuit (B): $\frac{1}{R_p} = 3 \cdot \frac{1}{R}$ R: résistance inconnue

$\Rightarrow R_p = \frac{R}{3}$ (2)

(1) = (2) : $\frac{R}{3} = 358 \Rightarrow R = 3 \cdot 358 = \underline{\underline{1074 \Omega}}$

10.39

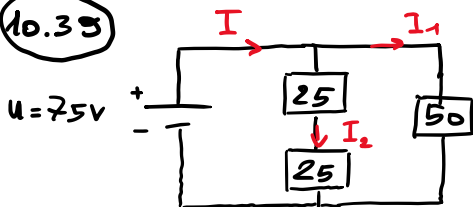

(a) Résistance équivalente du circuit:

$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50} = \frac{1}{25} \Rightarrow R_p = 25 \Omega$


$\Rightarrow I = \frac{U}{R} = \frac{75}{25} = \underline{\underline{3,0 A}}$

(b) $I_1 = I_2$ (Même résistance dans les 2 branches)

$I = I_1 + I_2 = 2I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{1}{2} I = \underline{\underline{1,5 A}}$

(c) On remarque que $I_2 = 1,5 A \Rightarrow P = R I_2^2 = 25 \cdot 1,5^2 \approx \underline{\underline{56,3 W}}$

10.45

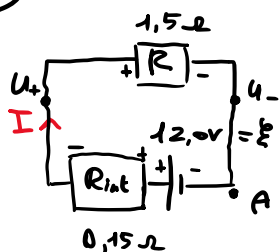

(a) On cherche $\Delta U = U_+ - U_- = \mathcal{E} - R_{int} \cdot I$

Il faut trouver I.

En appliquant Kirchhoff à la maille, de A: Q

$12 - R_{int} \cdot I - R I = 0$


$(R_{int} + R) I = 12 \Rightarrow I = \frac{12}{1,65}$

$\Rightarrow \Delta U = 12,0 - 0,15 \cdot \frac{12}{1,65} \approx \underline{\underline{11 V}}$

(b) $P = R I^2 = 1,5 \cdot \frac{144}{1,65^2} = \underline{\underline{79 W}}$

(c) $P = R_{int} \cdot I^2 = 0,15 \cdot \frac{144}{1,65^2} = 7,9 W$
dans la batterie!

10.46

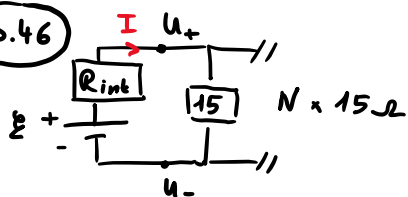

Que vaut N?

$U_+ - U_- = \Delta U = \mathcal{E} - R_{int} \cdot I = \frac{\mathcal{E}}{2} \Rightarrow \frac{\mathcal{E}}{2} = R_{int} \cdot I = \frac{1}{2} I$

$\Rightarrow I = \mathcal{E}$

$\Delta U = \frac{\mathcal{E}}{2} = R_{\text{éq}} \cdot I = R_{\text{éq}} \cdot \mathcal{E} = \left(\frac{N}{R}\right)^{-1} \cdot \frac{\mathcal{E}}{2}$

$\frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots + \frac{1}{R} = \frac{N}{R}$

$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{R}{N} \Rightarrow N = 2R = 2 \cdot 15 = \underline{\underline{30}}$